
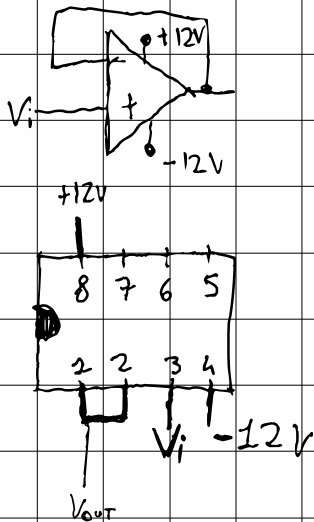


# 1: Misura dello slew rate LM358

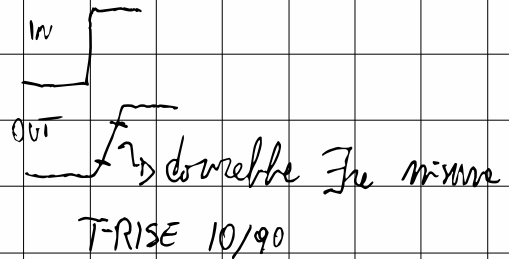

• Scrivere produttore dell'integratore

$$V_i: \quad \square \quad \sim (150 \div 300) \text{ mV}$$




Provare:  $\square \quad \sim 500 \text{ mV} \quad \} \approx 1 \text{ V}; \quad f \approx 50 \text{ kHz}$

$$\begin{matrix} +15\text{V} \\ -15\text{V} \end{matrix}$$


T-RISE:  $\Delta y = 1 \text{ V}$

$$f \approx 10 \text{ kHz}$$

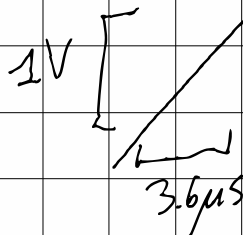
$$\Delta x = [3.58 \mu\text{s}; 3.61 \mu\text{s}; 3.63 \mu\text{s}; 3.66 \mu\text{s}; 3.68 \mu\text{s}]$$



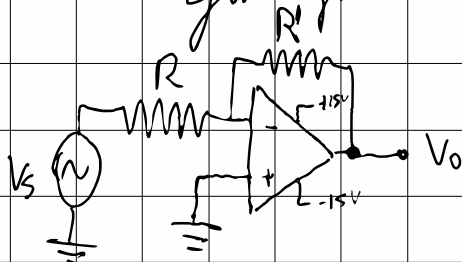2:  $G_{\text{usolp}} \times B_{\text{onda}}$



$V_{s\text{max}} \approx 30\text{mV}$

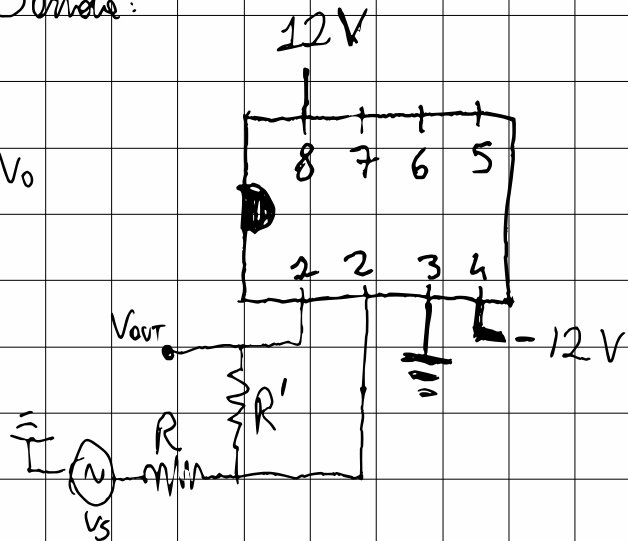

Per avere dati ben

disposti si scelgono amplificazioni d'intenti tra loro:  $(A_v = -\frac{R'}{R})$

$A_v$	$R'$	$R$
5	4.7K	1K
15	15K	
47	47K	
100	100K	


$V = [10, 40, 160, 630, 11K, 2K, 3.5K, 6K, 11K, 19K, 33K, 59K, 100K, 180K, 320K, 570K, 1M]$

Perché  
noche più

Costruire sulla breadboard un modo per variare  $A_v$  facilmente e prendere le misure combinate  $A_v$  per ogni  $[V_i]$

Nel GBW il prodotto si esprime anziché  $A = \frac{V_o}{V_i}$  e non  $20 \log_{10} \frac{V_o}{V_i}$

### 3: Sommatore

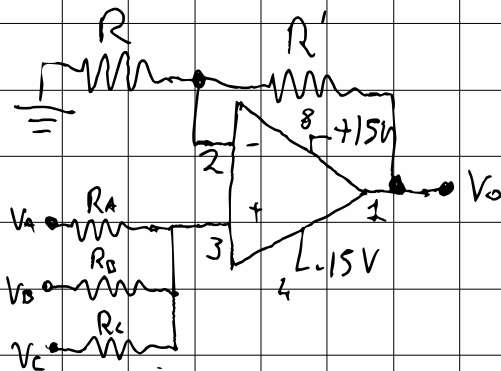

$$V_O = -\frac{1}{3} \left( 1 + \frac{R'}{R} \right) [V_A + V_B + V_C]$$

1


$$R_A = R_B = R_C = 100 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Se } R' = 2R \rightarrow V_O = -V_A - V_B - V_C$$

1) Misurare amplificazione a media frequenza  $\sim 1 \text{ KHz}$  per ogni ingresso, mettendo a massa gli altri 2.  
Le 3 amplificazioni devono essere uguali fra loro pari a quella di progetto.

2)  $C \rightarrow \frac{1}{s}$ ; A, B sinusoidali (2 generatori) con  $V_A \approx V_B$   
Stima della frequenza di battimento  
Osservare i battimenti e confrontare con le previsioni

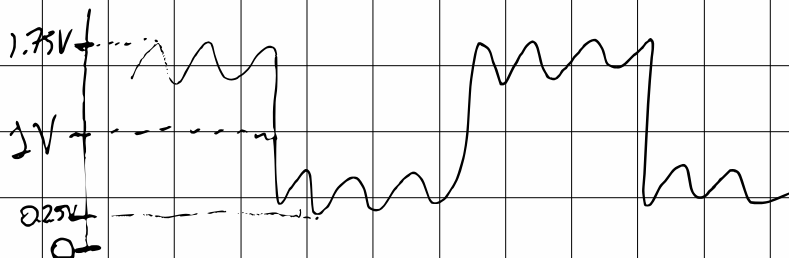
3) A:  $\begin{cases} 0.5 \text{ V} \\ 1 \text{ KHz} \end{cases}$  B:  $\begin{cases} 0.25 \text{ V} \\ 5 \text{ KHz} \end{cases}$  ; C:  $\begin{cases} 1 \text{ V DC} \end{cases}$



$V$      $V_{in1}$     $V_{out1}$     $V_{in2}$     $V_{out2}$     $V_{in3}$     $V_{out3}$     $V_{in4}$     $V_{out4}$

- Chiedere cosa riportare in tabello (viene chiesto)
- Come fare per i ~~partimenti~~  $\rightarrow$  segnale per amplificazioni alte
- ...

NON SMONTARE il sommario

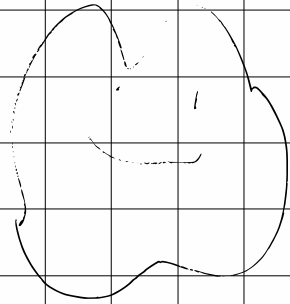

Misumare resistansi :

46.31 K

4.631 K


14.585 K

100 K

GBK

$V_+ = 15V$

$V_- = -15V$

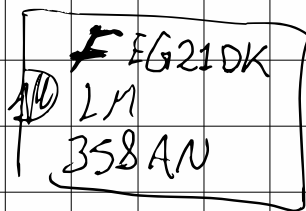


Fairchild

DATA :

$$R = 2.1788 K\Omega$$

$$R' = 4.349 K\Omega$$

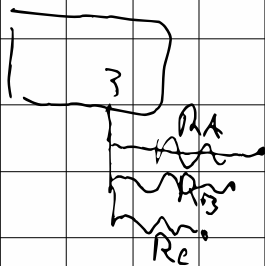

$$\left\{ \begin{array}{l} R_A = 100.20 K\Omega \\ R_B = 100.20 K\Omega \\ R_C = 100.21 K\Omega \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} R = 2.1746 K\Omega \\ R' = 4.331 K\Omega \end{array} \right.$$

# Sommatore

$$B, C \text{ a massa} \rightarrow \begin{aligned} V_{in} &= 0.788 \text{ V} \\ V_{out} &= 0.788 \text{ V} \end{aligned}$$

$$A, C \text{ a massa} \rightarrow \begin{aligned} V_{in} &= 0.788 \text{ V} \\ V_{out} &= 0.788 \text{ V} \end{aligned}$$

$$A, B \text{ a massa} \rightarrow \begin{aligned} V_{in} &= 0.788 \text{ V} \\ V_{out} &= 0.788 \text{ V} \end{aligned}$$


$$f = 995 \text{ Hz}$$

## Battimenti

$$f_1 = [994.9; 996.0; 995.7; 995.5; 995.7; 995.2; 996.3] \text{ Hz}$$

$$f_2 = [1001, 1003, 1003, 1005, 999.8, 1004, 1002]$$
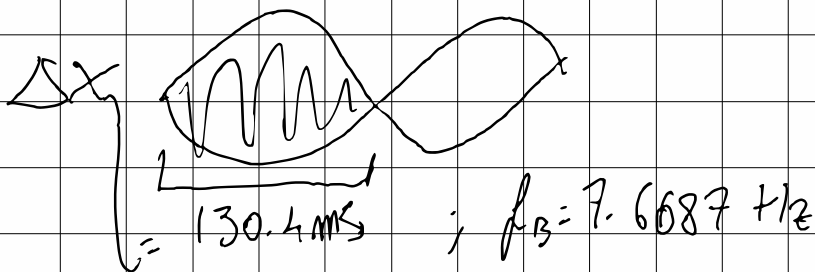
$$V_1 = 1.00 \text{ V} = V_2 = 1.00 \text{ V}$$



B:  $\sim$  249 mV;  $f = 5.1867 \text{ KHz}$

A:  $\sim$  1.02 V;  $f = 997.57 \text{ Hz}$

C  $\sim$  1.001V DC

$$\begin{cases} y = mx + c \rightarrow x = \frac{y-c}{m} \\ y' = y_0 \end{cases}$$

$$x_c = \frac{5.\text{mean}(t) - 3 - c}{m}$$

