
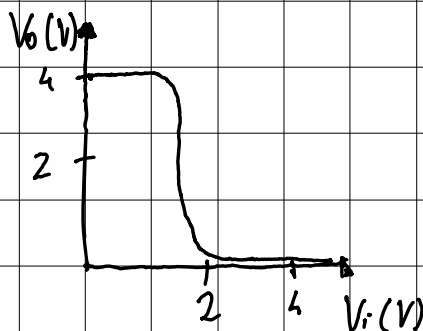


NAND
 $\Rightarrow \text{D}$

A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$V_{cc} = (4.75 \div 5.25) V \quad (\text{Scelgo } 5.1 V)$$

1) Realizzare porta NOT:

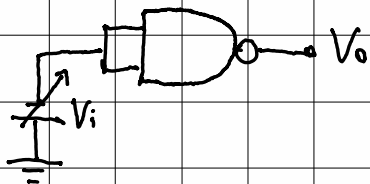

Variano V_i , registrare V_o e realizzare il grafico

Stimare la tensione di transizione

Collegare un'onda triangolare in V_i (0-5V) e visualizzare il risultato, testare tutti

La regolazione offset generatore t.c. $V_{bias} = 2.5 V$
 Oscilloscopio in modalità DC


In e Out non vanno mai esattamente 0V o 5V, ma Low e High, per cui eccolo:

	INGRESSO	USCITA:
HIGH	(2 ÷ 5) V	(2.7 ÷ 5) V
LOW	(0 ÷ 0.8) V	(0 ÷ 0.8) V


XOR

(Per vedere lo stato delle uscite usare dei led con resistori $\sim 270\Omega$)

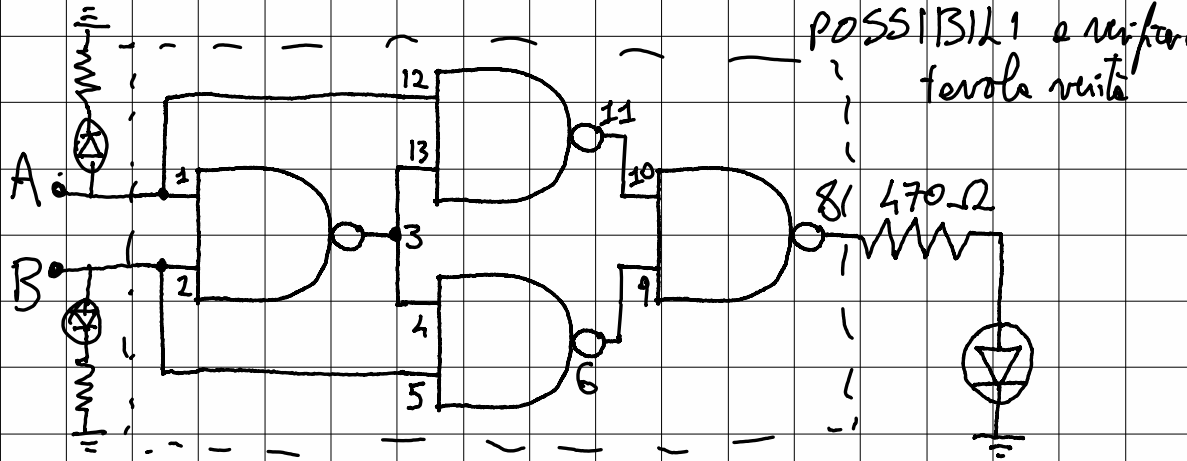FARE FOTO PER I 4 STATI
POSSIBILI e verificare
le vere verità




A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

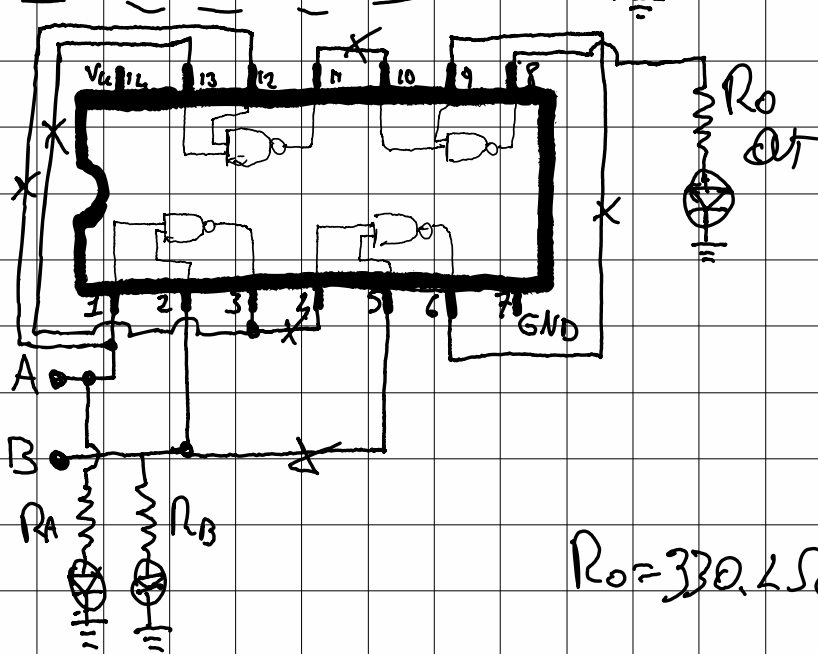

$$R_0 = 330,2 \Omega$$

$$R_A = 326.2 \Omega$$

$$R_B = 328.4 \, \Omega$$

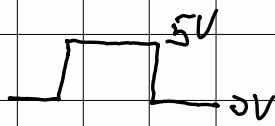Pone $A = 5V$ e $B =$ 


Con l'oscilloscopio si osservano il segnale in B e l'uscita

Misure:


V_A	V_B	V_o
2.34mV	3.61mV	127mV
601mV	5.12V	3.37V
5.10V	12.2mV	3.38V
5.1V	5.86V	151mV

Scope 6; 7 hanno
 $A = 5V$

Scope 8 ha $A = 0V$

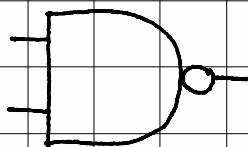

Flip-Flip SR

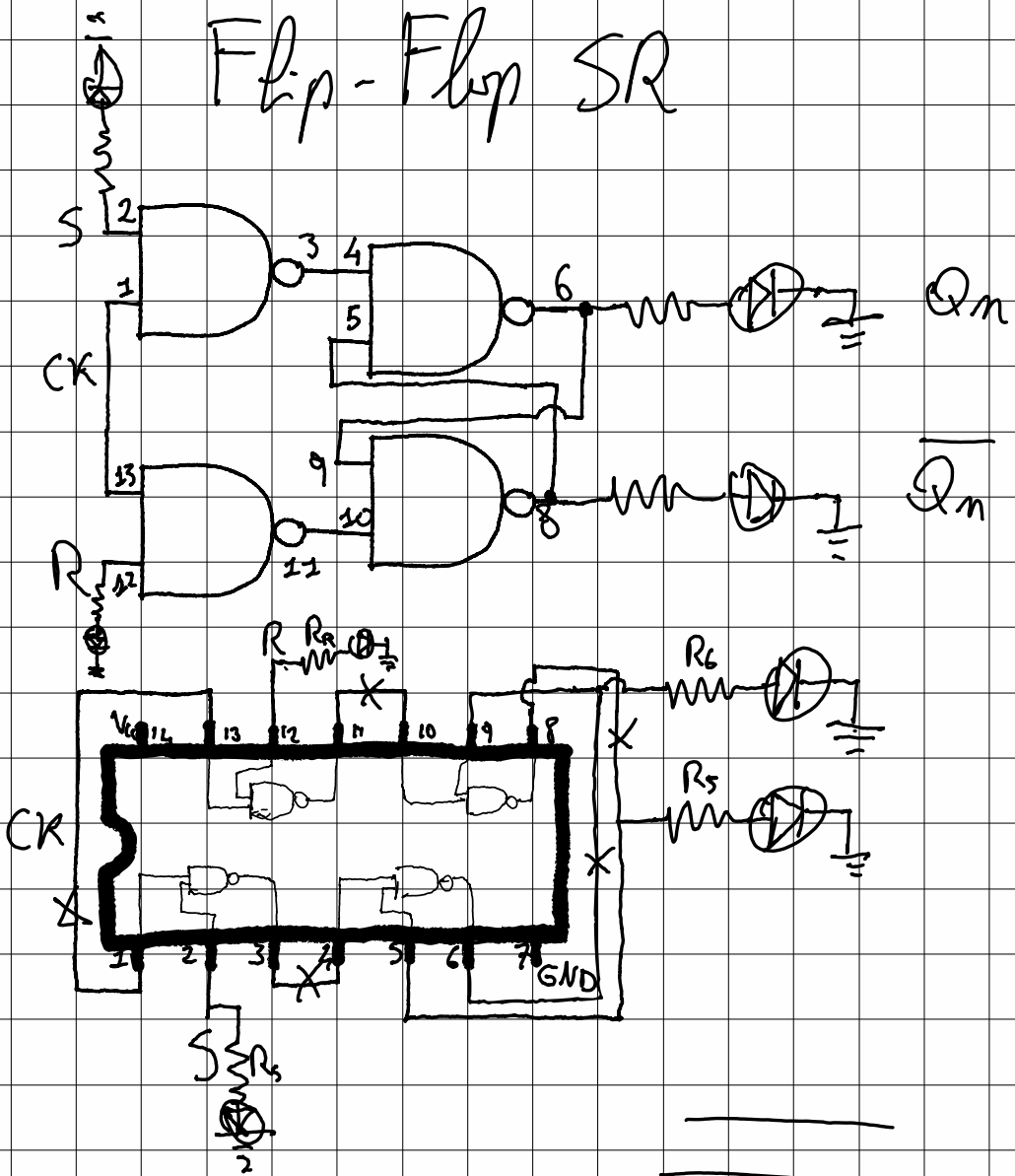

S_n	R_n	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	?

ORDINE LED:

$S; R; Q; \bar{Q}$

Clock: 0V ; $S_n = 0$; $R_n = 0$; $Q_n = 0$

Clock $\rightarrow 1$; $Q_{n+1} = 0$

Clock: 0V $S_n = 0$; $R_n = 1$; $Q_n = 0$

Clock $\rightarrow 1$; $Q_{n+1} = 0$




Clock: 0V ; $S_n = 1$; $R_n = 0$; $Q_n = 0$

Clock $\rightarrow 1$; $Q_{n+1} =$

Scope 10 : $G1215 = S_n$ Verde = Q_{n+1}

Scope 11 : $\sim \sim R_n \sim \sim$

DAC

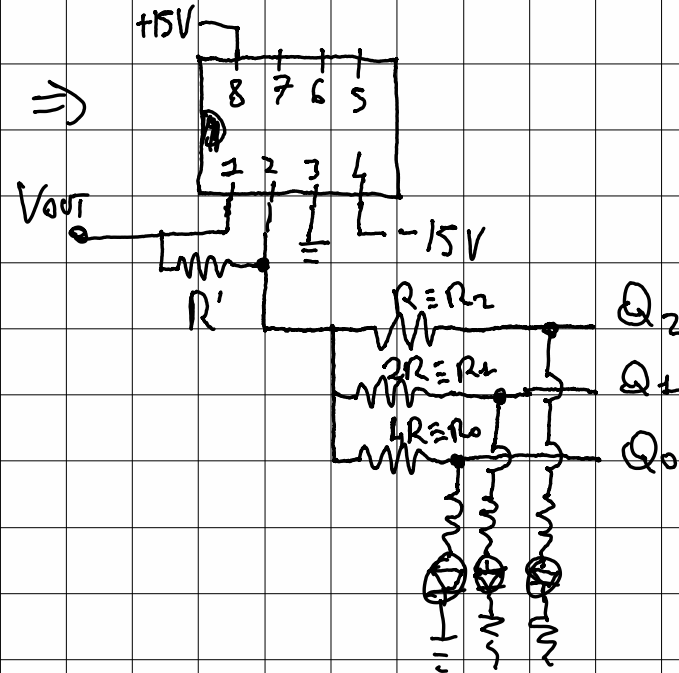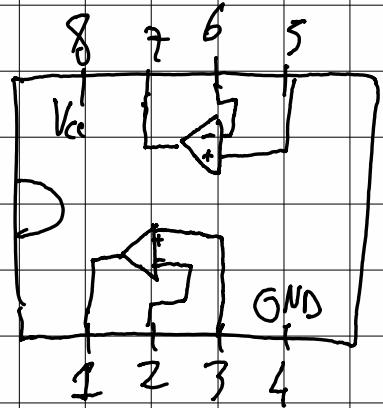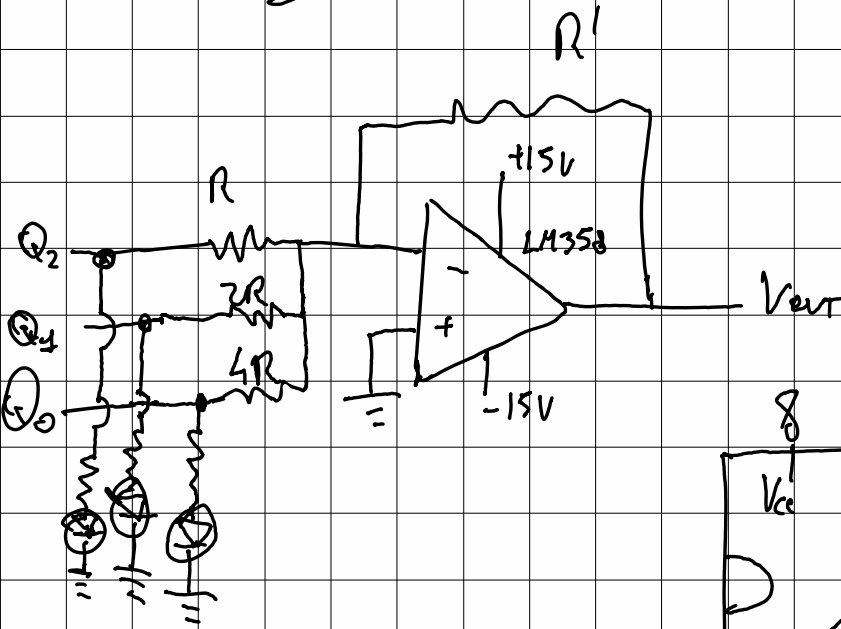

$$R_0 = 3126 \Omega$$

$$R_1 = 2188 \Omega$$

$$R_2 = 1008.6 \Omega$$

$$R' = 1485 \Omega$$

$$V_{cc} = 15.015V$$

$$GND = -15.007V$$

Combinazioni:

A	B	C	Vout
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	